
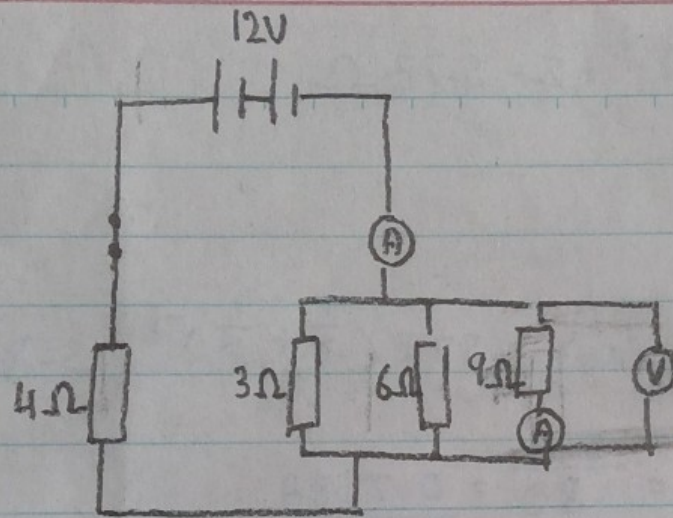


①

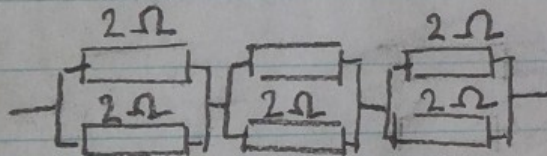

②



③ Total resistance $= \left(\frac{1}{7} + \frac{1}{8} \right)^{-1} + 2 = 5.73 \Omega$

$I = \frac{V}{R} = \frac{9}{5.73} = 1.57 A$

Voltage across parallel combination $= 1.57 \times \left(\frac{1}{7} + \frac{1}{8} \right)^{-1} = 5.86 V$

Current across lower branch $= \frac{5.86}{8} = \underline{0.733 A}$

Voltage across 5Ω resistor $= 0.733 \times 5 = \underline{3.66 V}$